

科目代码: 836 科目名称: 模拟电子技术基础

适合专业: 控制理论与控制工程, 检测技术与自动化装置, 系统工程, 模式识别与智能系

统, 电子信息

总 8 页 第 1 页

**注意:** 考生须使用报考点提供的答题纸。所有试题答案必须标明题号, 按序写在答题纸上, 写在本试卷上或草稿纸上者一律不给分。

以下是试题内容:

### 一、简答题 (共 5 题, 25 分)

1.1 电路如图 1.1, T<sub>1</sub> 和 T<sub>2</sub> 特性一致, 其低频跨导为  $g_m$ 。T<sub>3</sub> 和 T<sub>4</sub> 特性对称。场效应管漏极和源极之间的动态电阻分别为  $r_{ds1}$ ,  $r_{ds2}$ ,  $r_{ds3}$  和  $r_{ds4}$ 。写出电路差模电压增益的表达式。(本题 5 分)

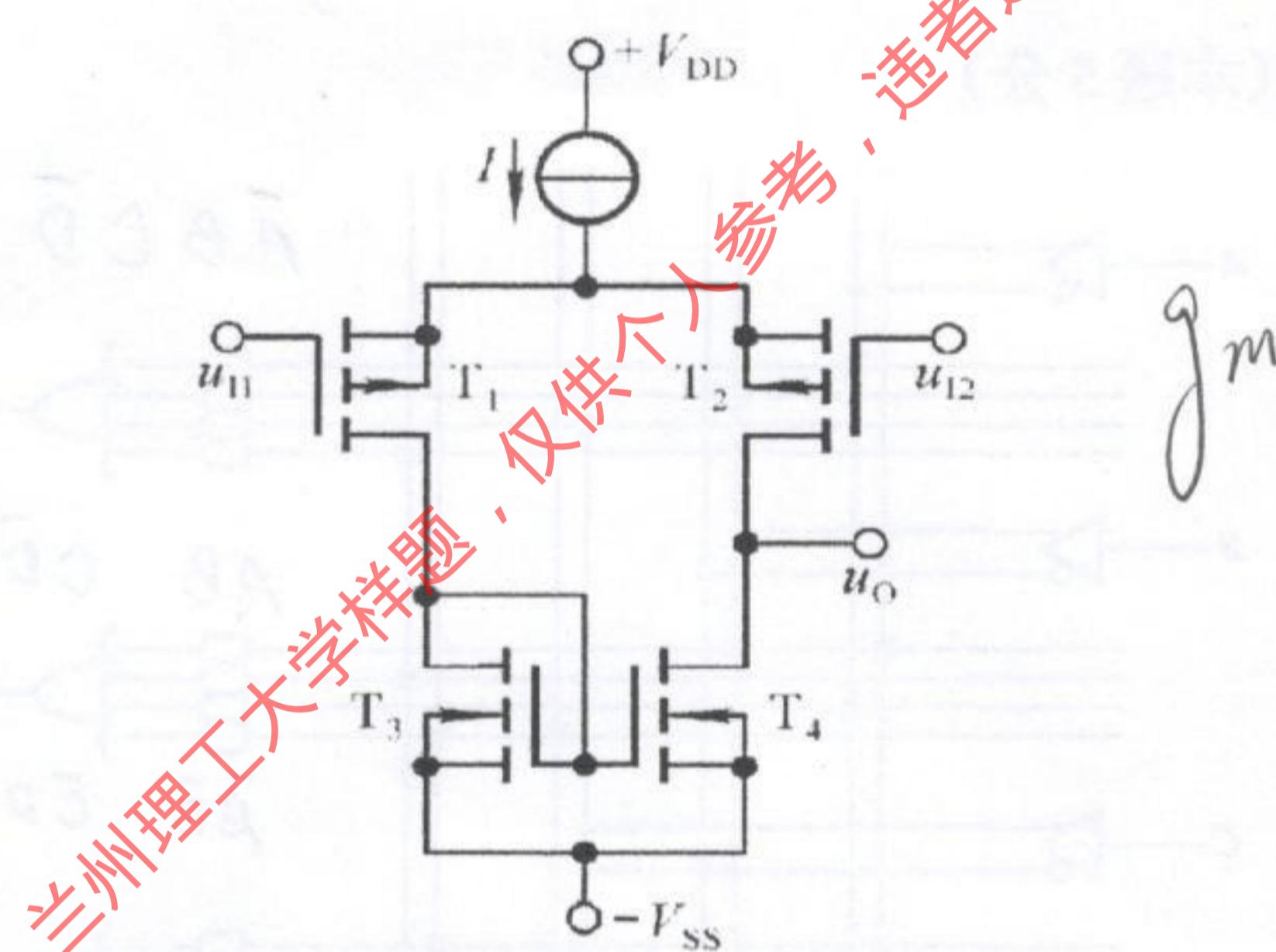


图 1.1

1.2 电路如图 1.2 所示, 稳压二极管的  $U_z = 4.5V$ 。(本题 5 分)

- 1) 当  $u_i = 3V$  时,  $u_o$  为多少?
- 2) 当  $u_i = 5\sin \omega t$  (V) 时, 画出  $u_o$  的波形。



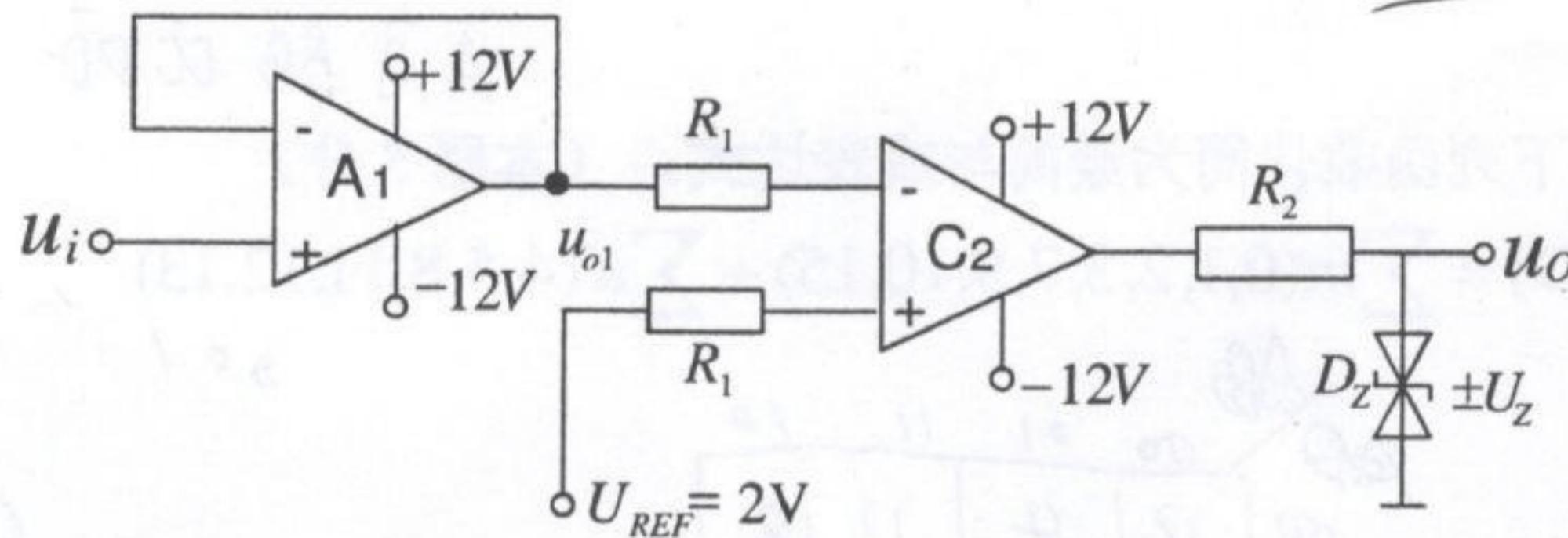


图 1.2

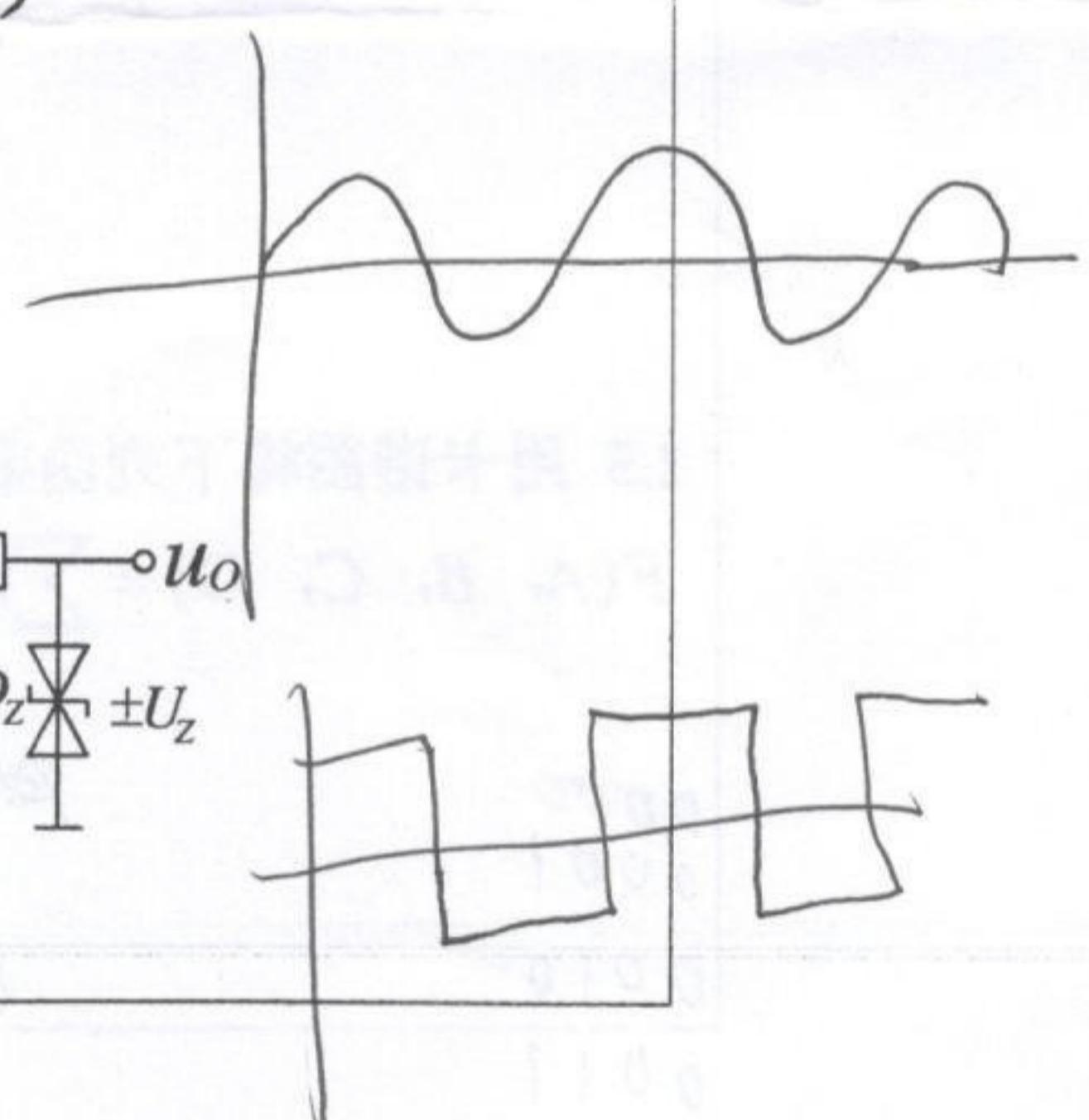

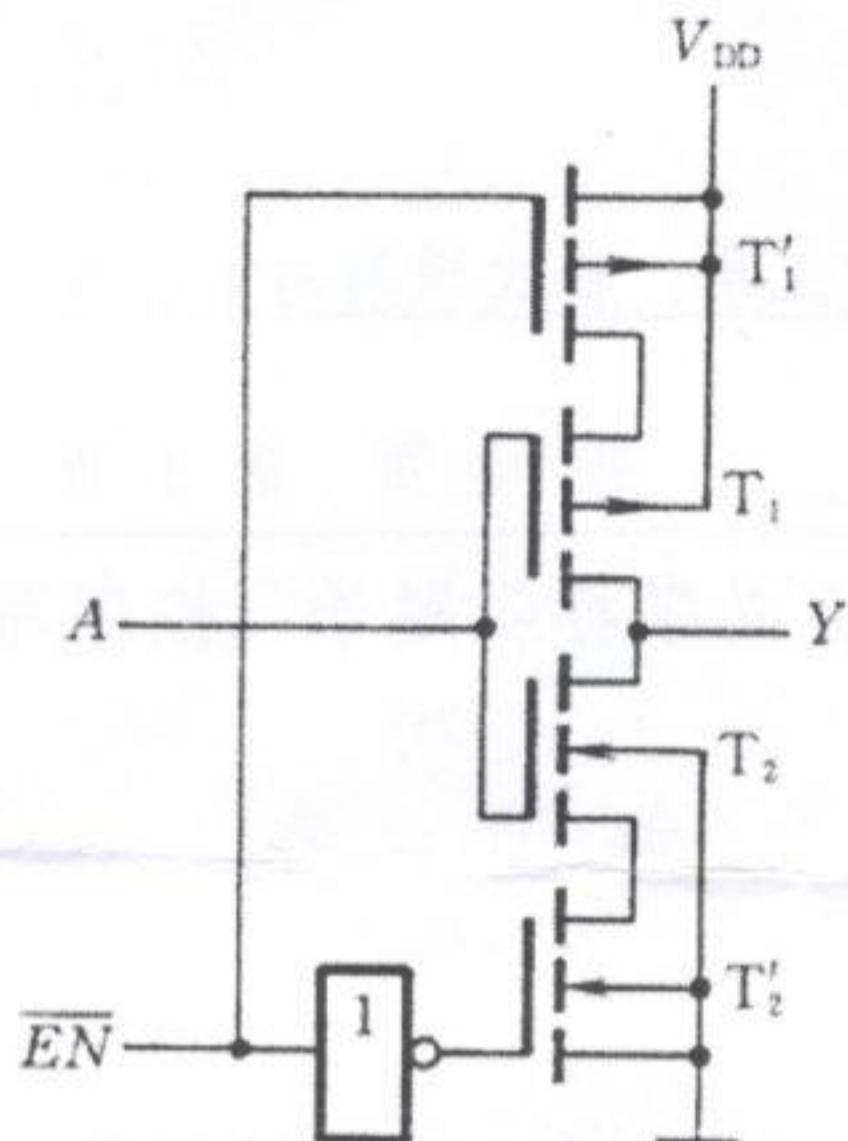1.3 CMOS 电路如图 1.3 所示, 填写真值表并画出逻辑符号。(本题 5 分)



输入	输出	
$\overline{EN}$	A	Y
0	0	
0	1	
1	X	

图 1.3

1.4 分析图 1.4 的与-或逻辑阵列, 分别写出  $Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$  与  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  之间的逻辑函数式。(本题 5 分)


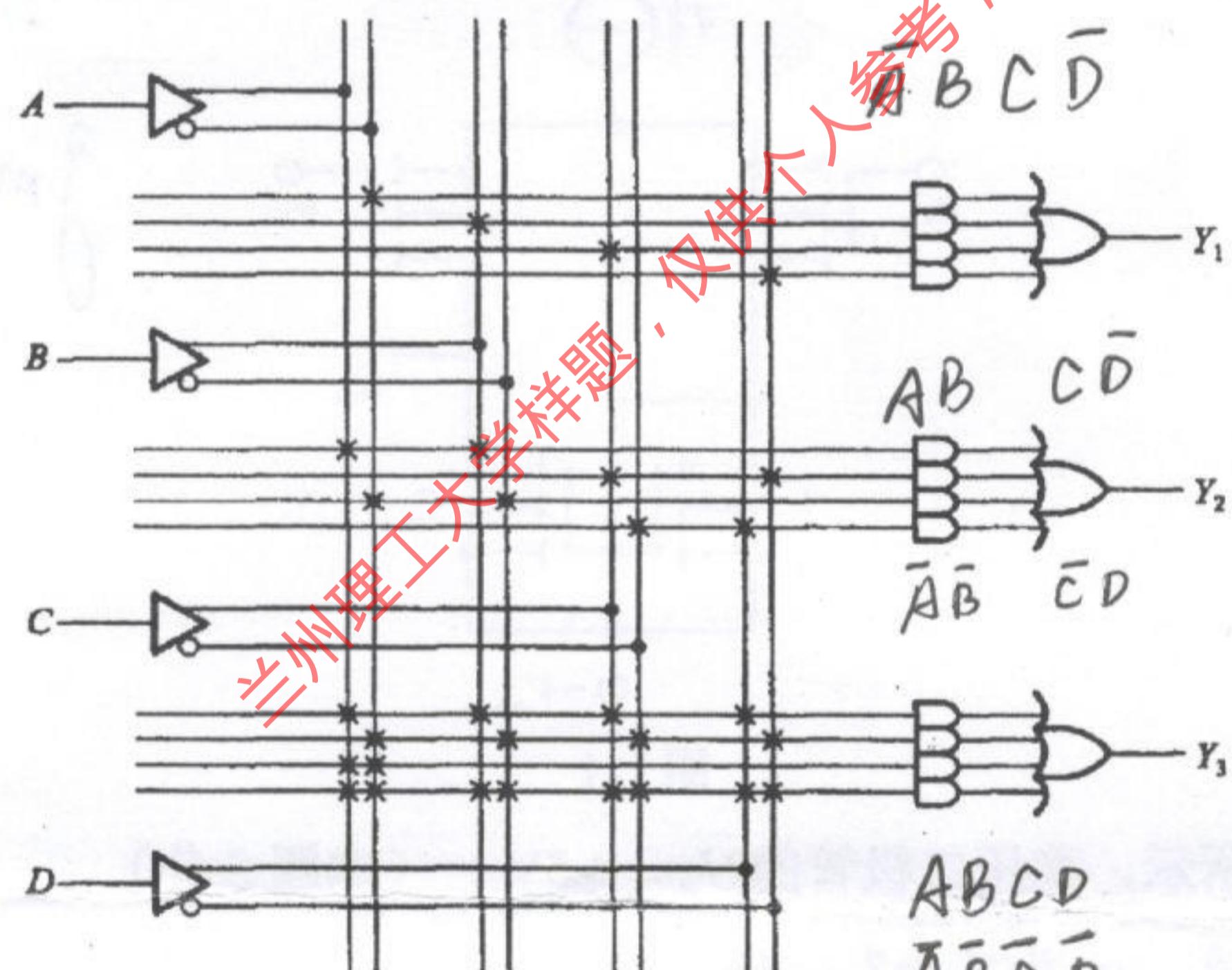


图 1.4

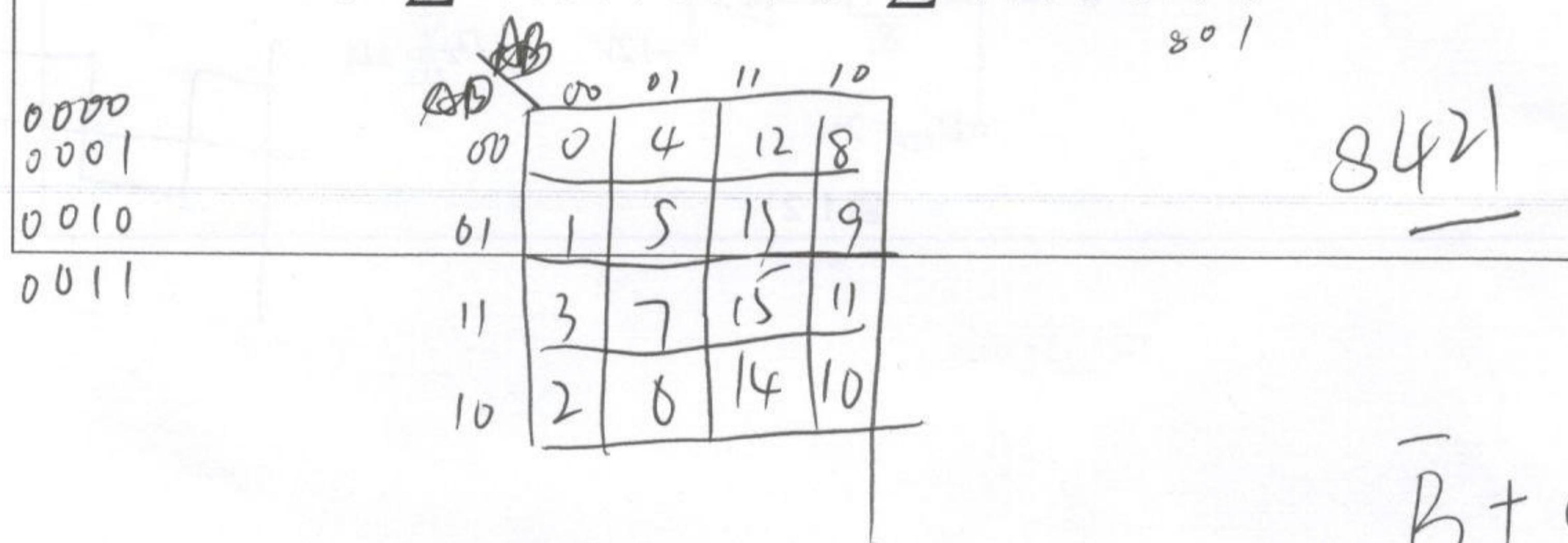1.5 用卡诺图将下列函数化简为最简与或表达式。(本题 5 分)

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15) + \sum d(4, 5, 8, 11, 12, 13)$$



## 二、分析题 (共 7 题, 共计 80 分)

2.1 电路如图 2.1 所示, 二极管导通电压  $U_D=0.7V$ , 常温下  $U_T \approx 26mV$ 。 $u_i$  为有效值 10mV 的交流正弦波, 电容 C 对交流信号可视为短路。求二极管中流过的交流电流有效值。(本题 10 分)

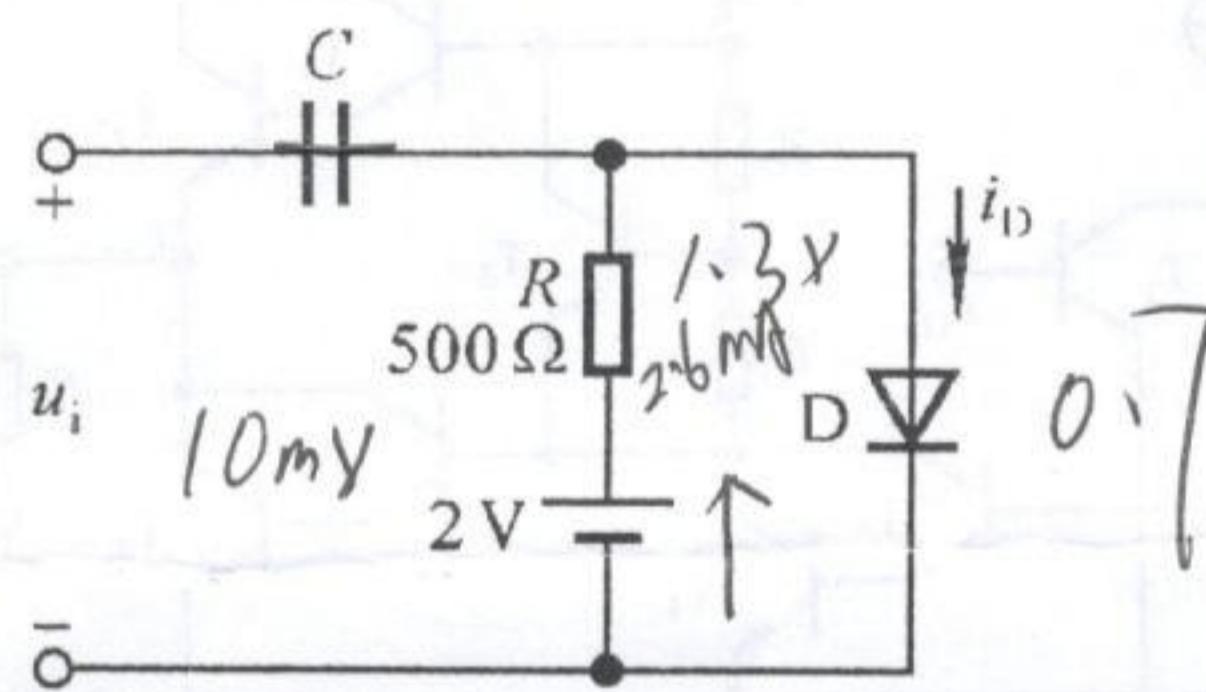


图 2.1

2.2 电路如图 2.2 所示。(本题 10 分)

- 1) 写出反馈系数的表达式;
- 2) 如果是深度负反馈, 求闭环电压增益的近似表达式。

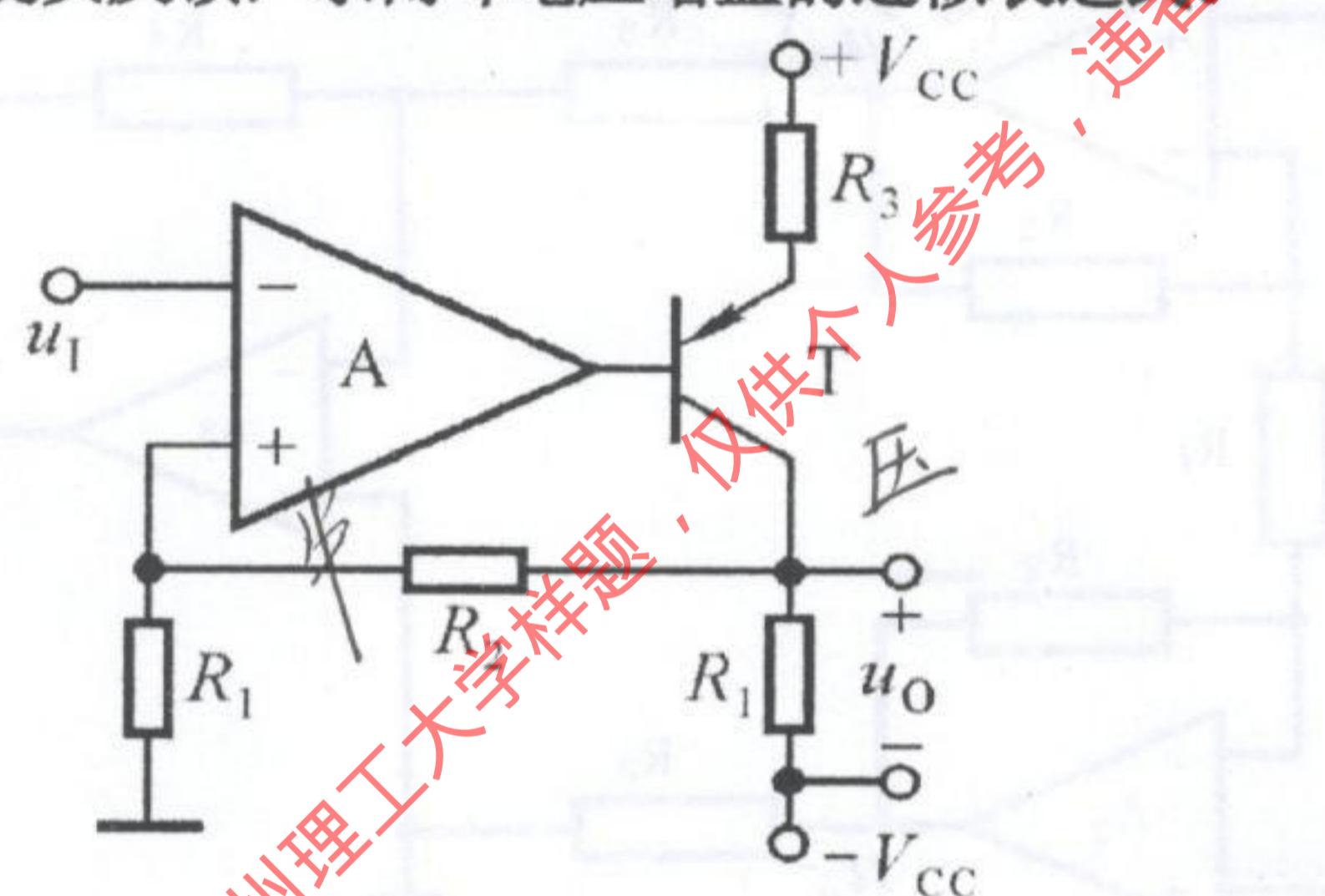


图 2.2

2.3 图 2.3 所示稳压电路中  $U_{CE} \geq 3V$  时电路才能正常工作, 若  $U_o = 24V$ 。求  $R_3$  的最小值和  $U_I$  的最小值。(本题 10 分)

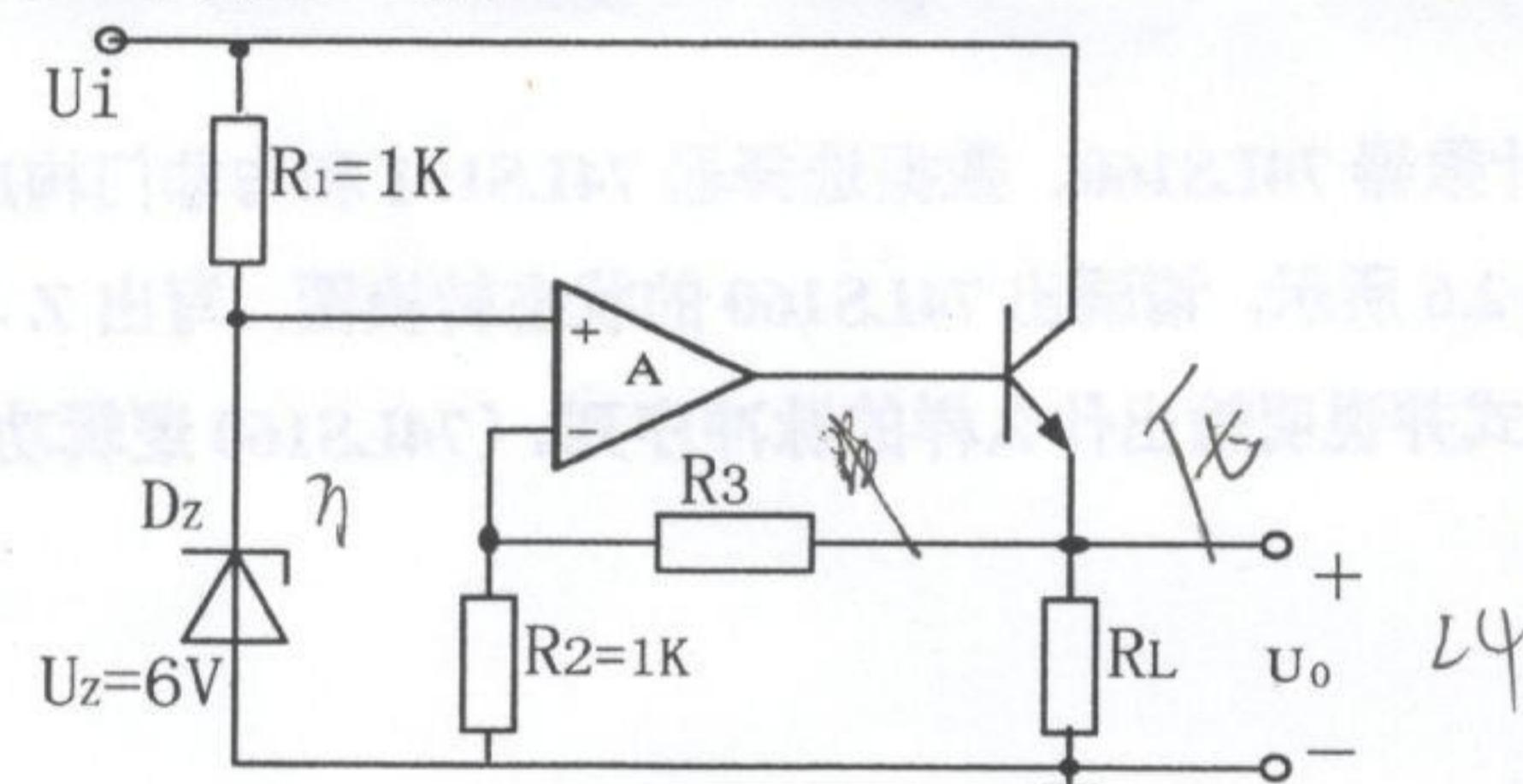


图 2.3

2.4 放大电路如图 2.4 所示, 请分析电路并解答下列问题: (本题 10 分)

- 1) 分析电流源  $I_1$  和  $I_2$  在电路中的作用。 *提供直流通路*
- 2) 分析电阻  $R_2$  和  $R_3$  在电路中的作用。


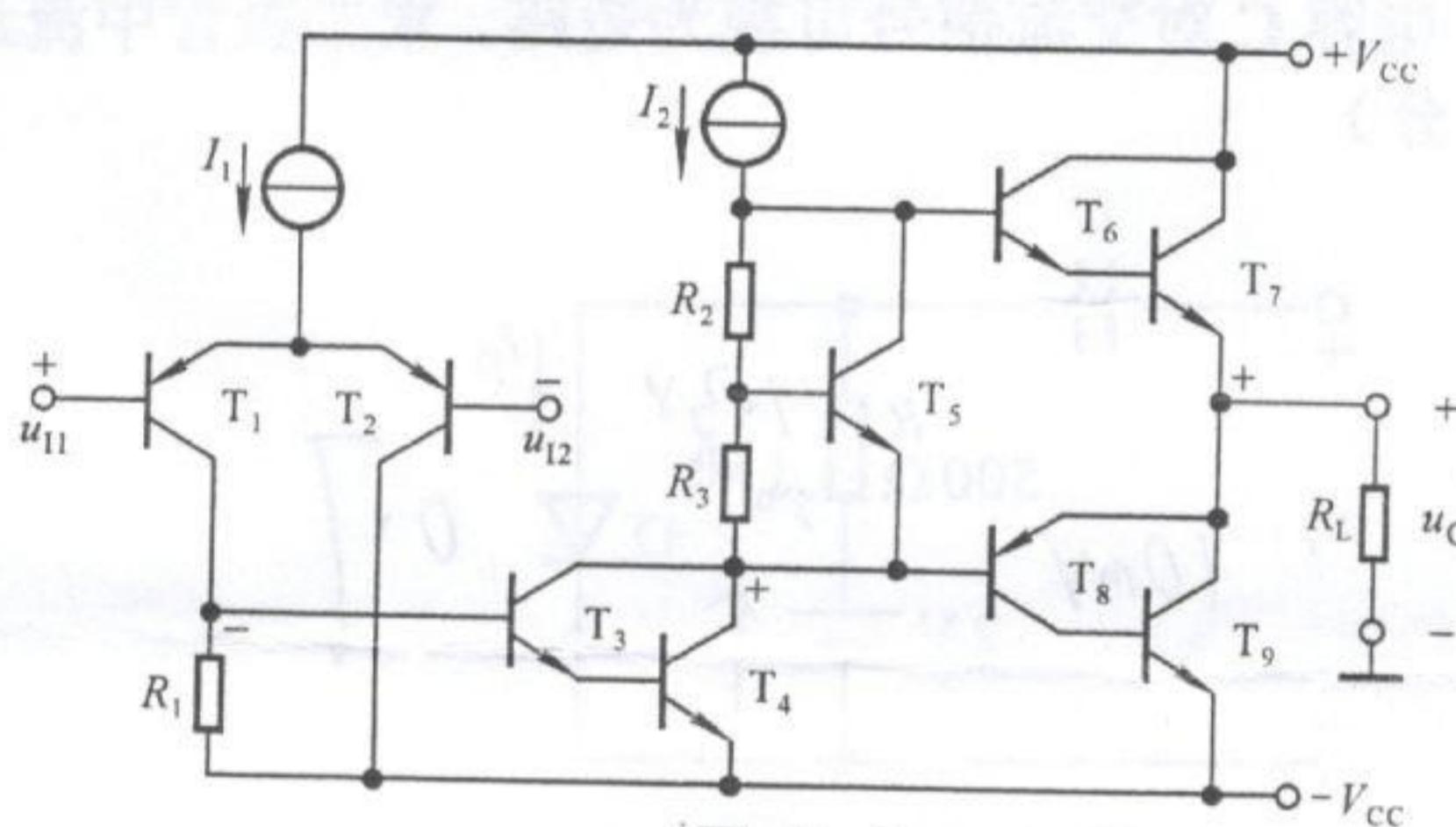


图 2.4

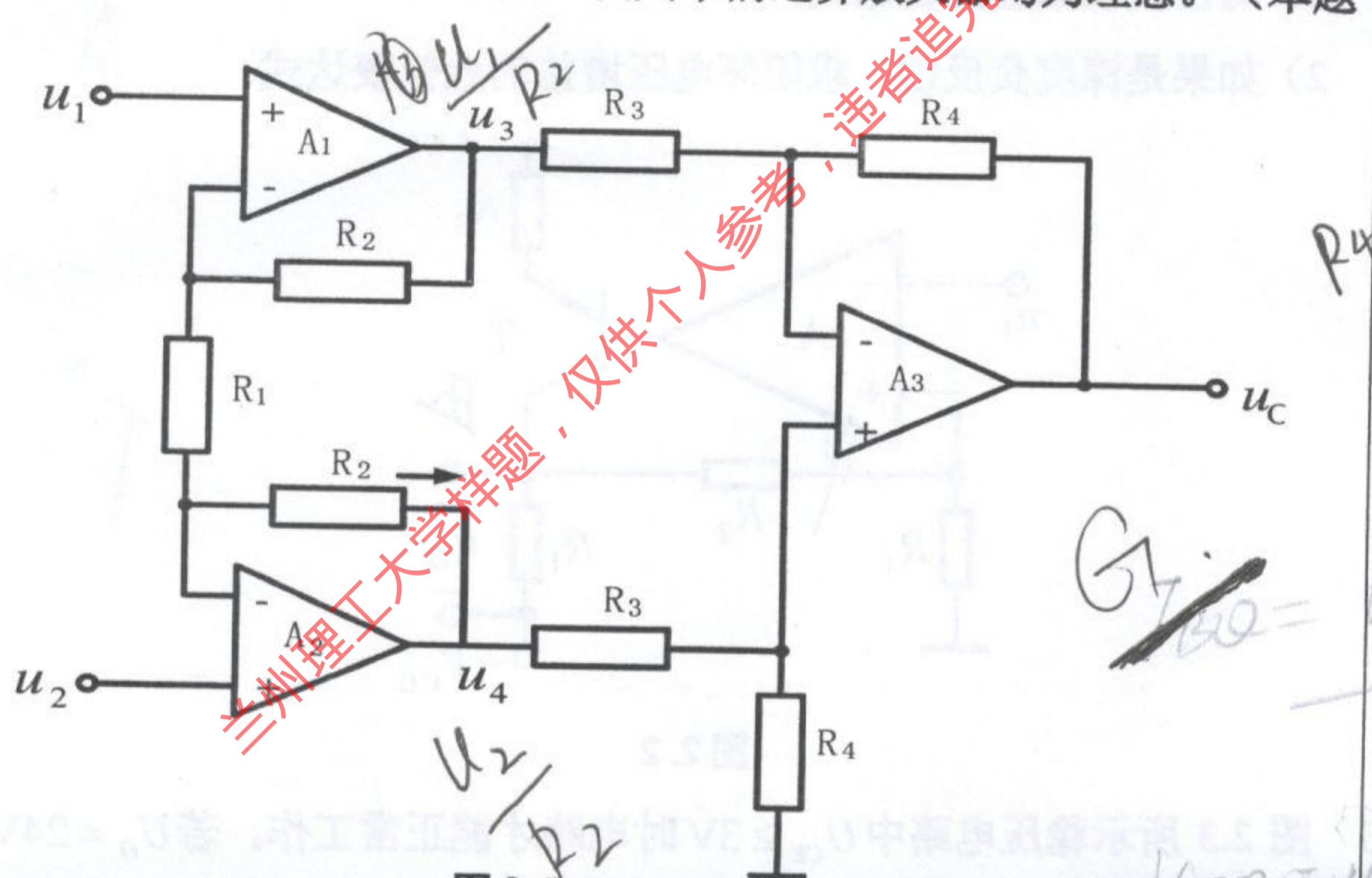2.5 具有高输入电阻, 低输出电阻的高灵敏度运算放大器如图 2.5, 求电路的输入输出关系, 并分析如何改变放大电路的增益。设其中的运算放大器均为理想。(本题 10 分)



2.6 由同步十进制计数器 74LS160、数据选择器 74LS151 和与非门构成的序列脉冲发生器电路如图 2.6 所示, 请画出 74LS160 的状态转换图, 写出 Z 与 Q<sub>3</sub>Q<sub>2</sub>Q<sub>1</sub>Q<sub>0</sub>之间的逻辑表达式并说明输出什么样的脉冲序列。(74LS160 逻辑功能表参见附录) (本题 15 分)

$\bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

$V_{B102} = R_1 R_2 V_{DD} - V_{BE}$   
 $I_{C1} = I_{C2} =$

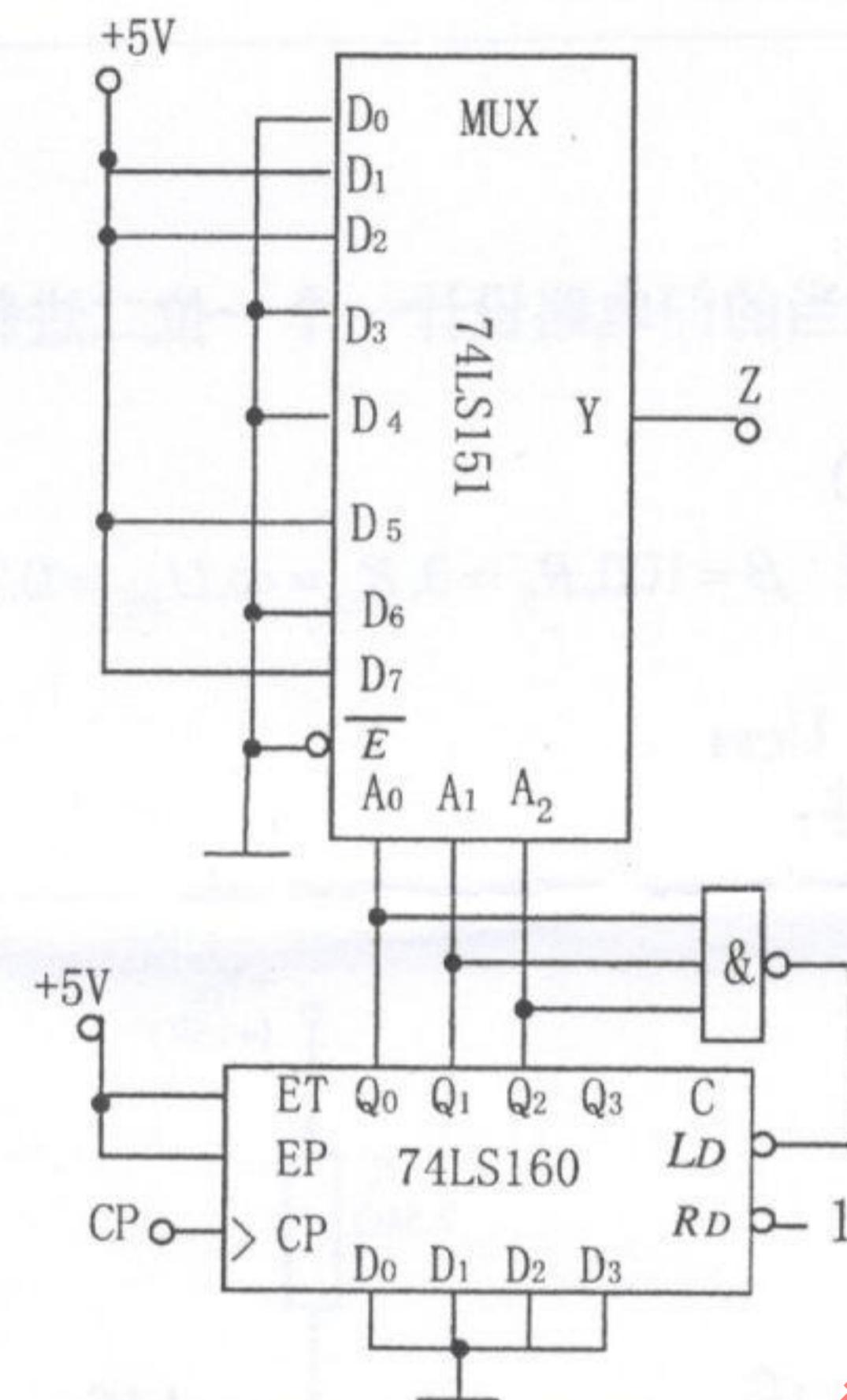


图 2.6

2.7 分析图 2.7 所示时序逻辑电路, 设触发器  $Q$  的初态为零。

- 1) 写出状态方程、输出方程;
- 2) 画出  $Q$  状态转换图;
- 3) 在输入  $X$  信号作用下, 分别画出触发器的  $Q$  端和输出  $F$  的波形。

(本题 15 分)


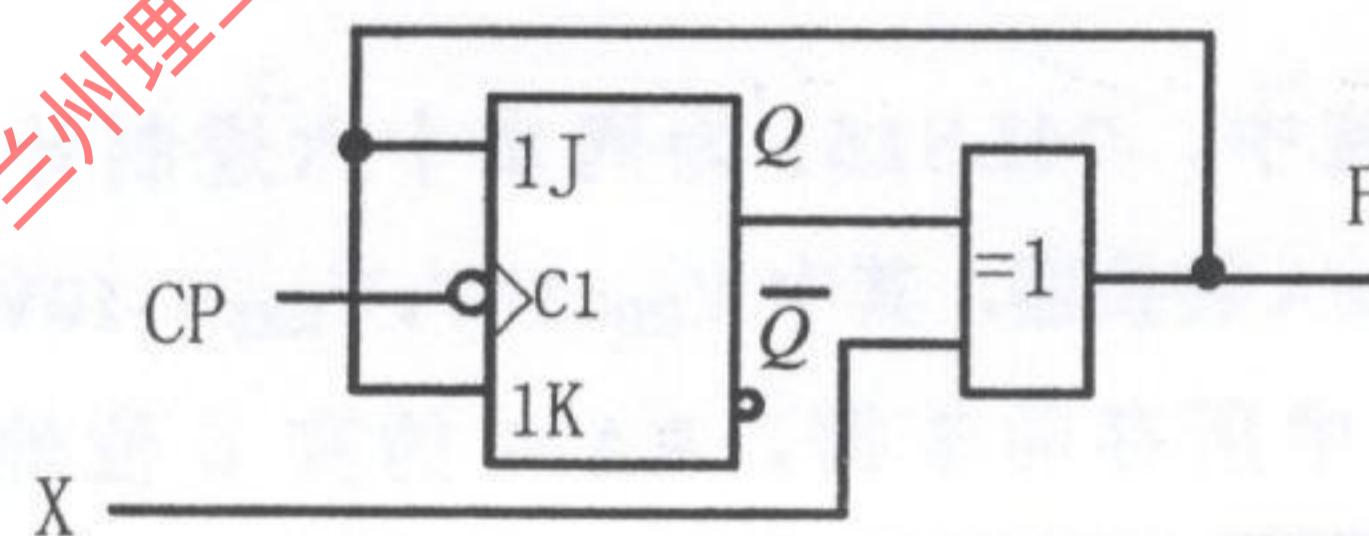


图 2.7

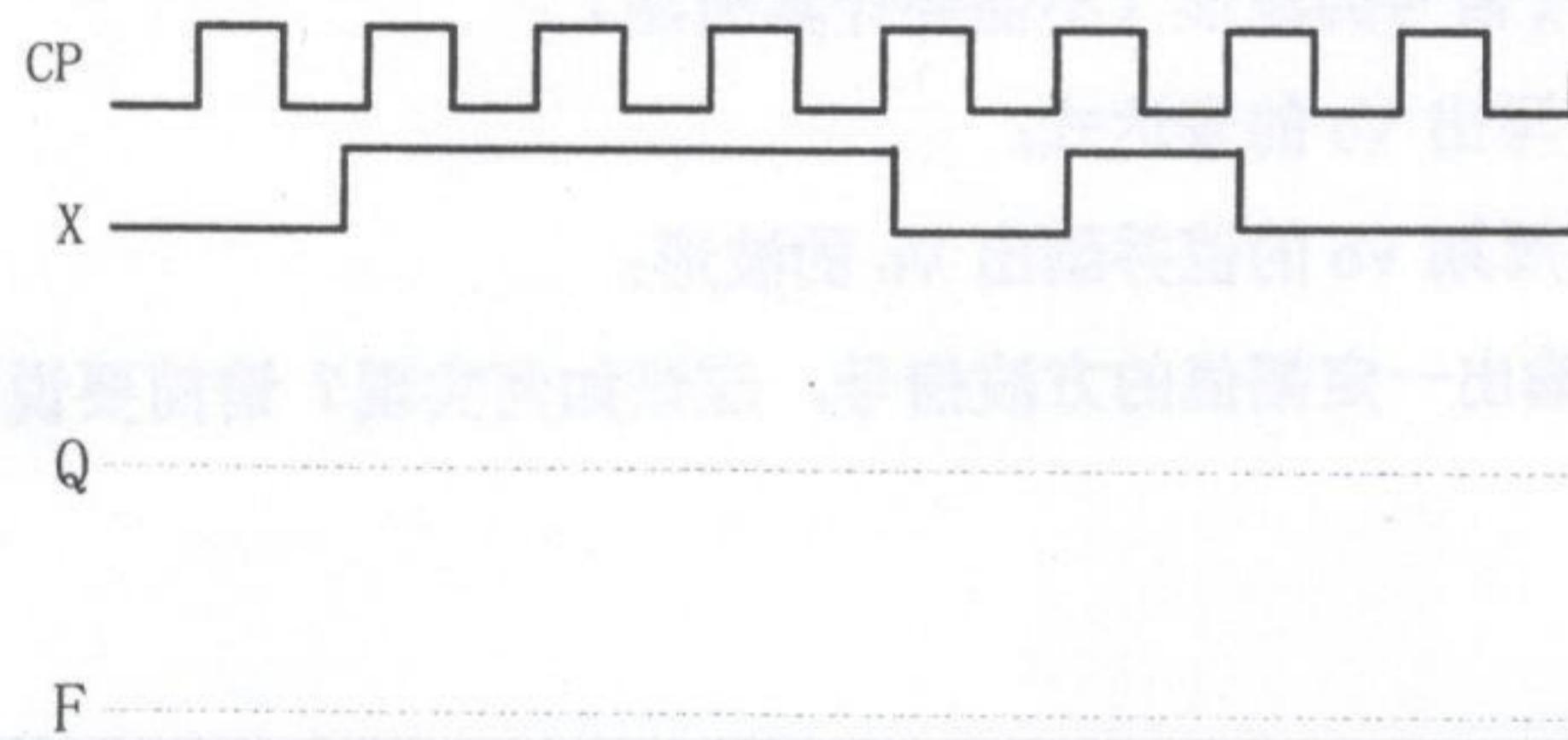

**三、设计题 (本题 15 分)**

3.1 请用译码器 74LS138 和适当的门电路设计一个一位二进制全加器。

**四、综合题 (共 2 题, 30 分)**

4.1 图 4.1 所示电路中, 已知  $\beta = 100, R_s = 0, R_L = \infty, U_{BE} = 0.7V$ , 设各电容的容量足够大。(本题 15 分)

- 1) 求静态时的  $I_B, I_C, I_E, U_{CE}$ ;
- 2) 画出中频小信号等效电路;
- 3) 求中频电压增益;
- 4) 求电路的输入电阻。


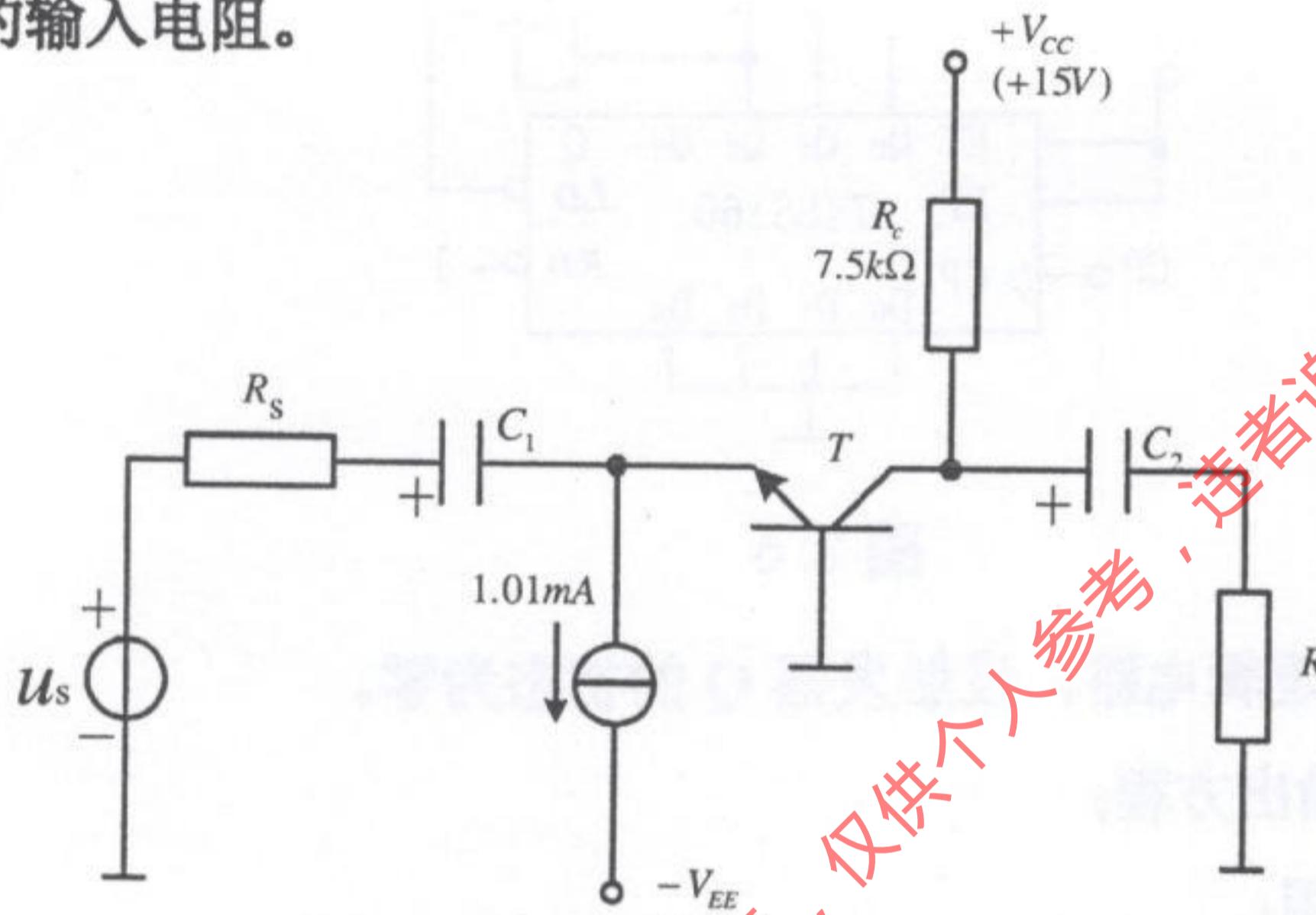


图 4.1


4.2 在图 4.2 所示电路中, 74LS161 为同步十六进制计数器; AD7520 是十位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器, 其中  $V_{DD}=10V, V_{REF}=-10V$ ; 表 1 给出了 RAM 的 16 个地址单元中所存的数据, RAM 的高 6 位地址始终为 0, 低 4 位地址中的数据作为 AD7520 的输入。555 电路结构图见附录。

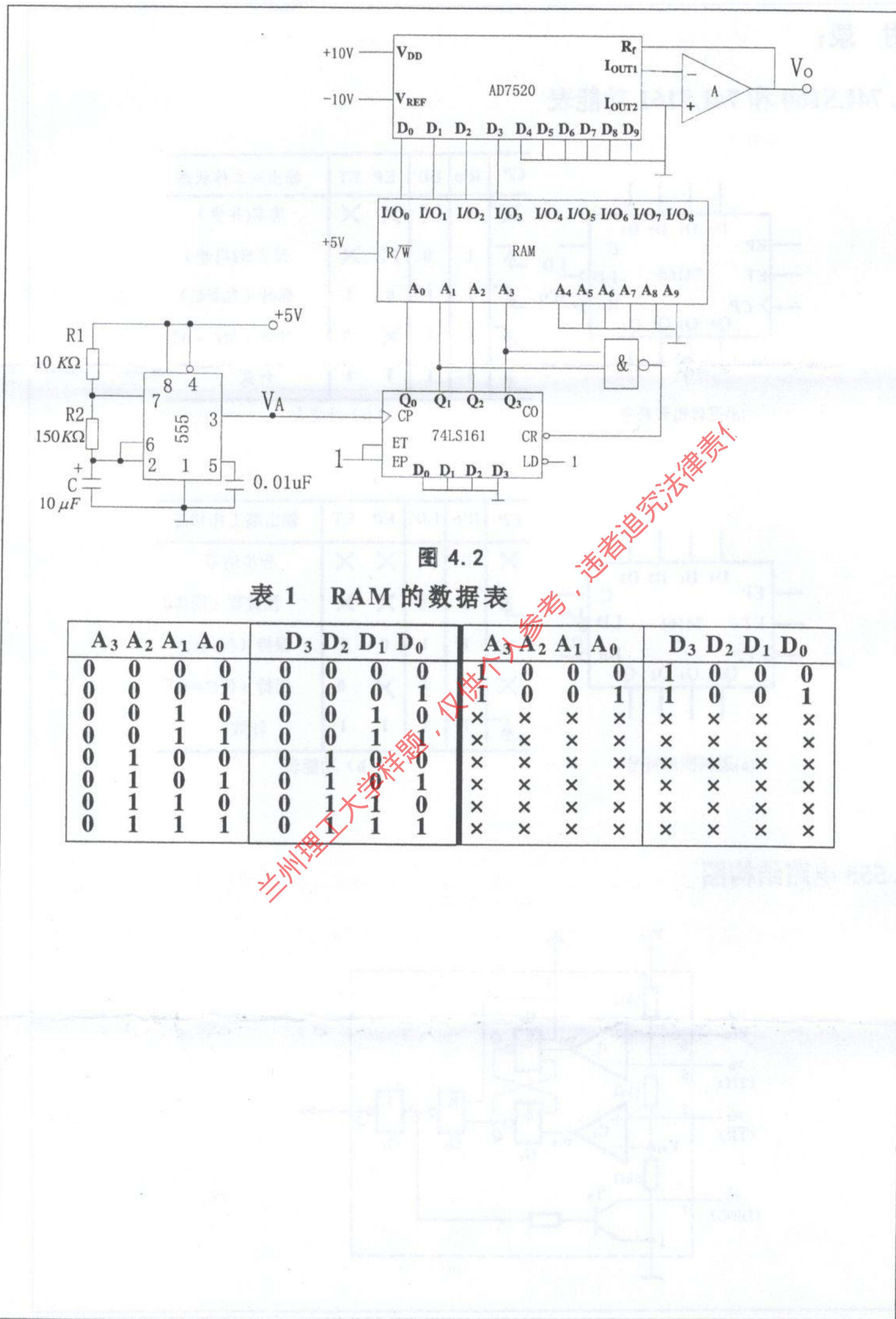- 1) 请定性画出  $V_A$  信号的波形 (不需要计算周期);
- 2) 请分析电路, 写出  $V_o$  的表达式;
- 3) 计算一个循环周期  $V_o$  的值并画出  $V_o$  的波形;
- 4) 如果要从  $V_o$  输出一定幅值的方波信号, 应该如何实现? 请简要说明思路。



## 附录:


### 1. 74LS160 和 74LS161 功能表

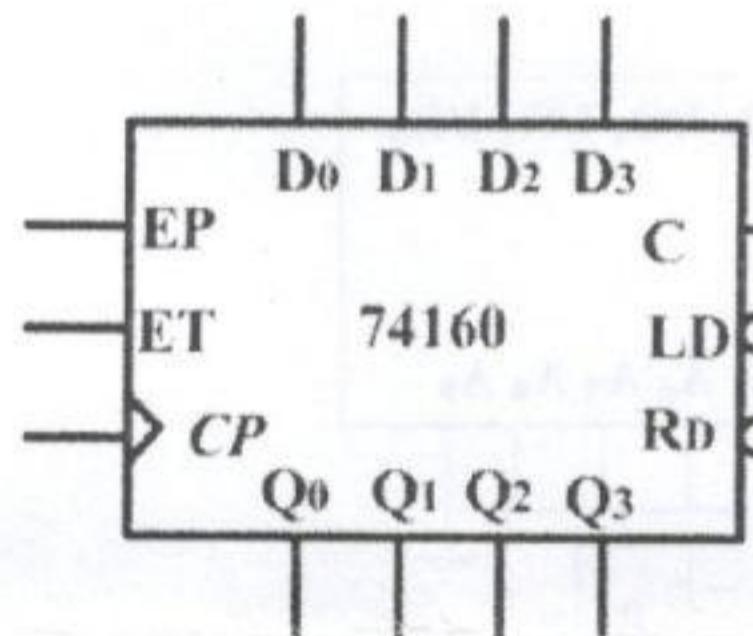

(a) 逻辑图形符号

CP	R'D	LD'	EP	ET	输出端工作状态
×	0	×	×	×	清零(异步)
↓	1	0	×	×	预置数(同步)
↓	1	1	0	1	保持(包括C)
↓	1	1	×	0	保持(但C=0)
↓	1	1	1	1	计数

(b) 功能表

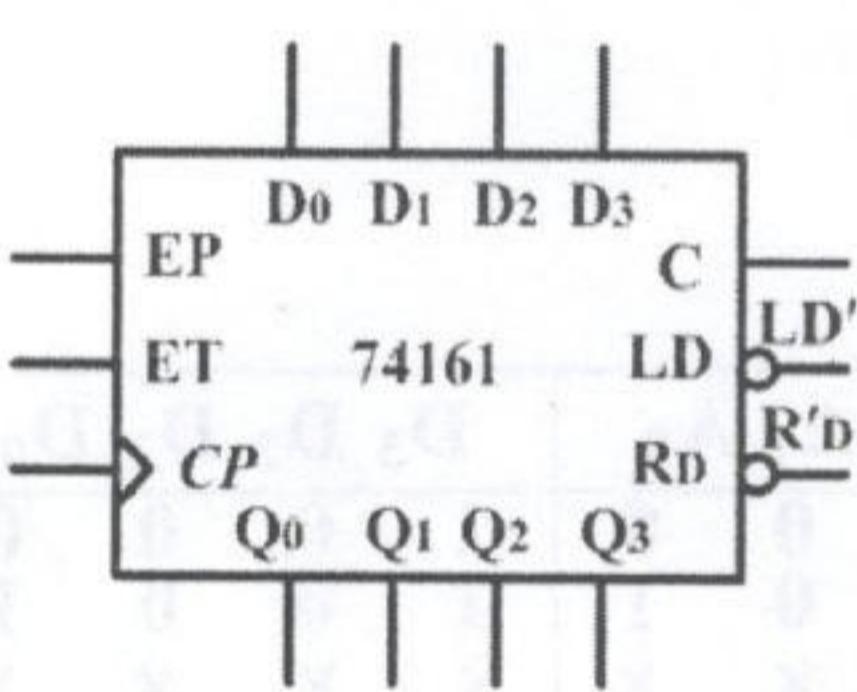

(a) 逻辑图形符号

CP	R'D	LD'	EP	ET	输出端工作状态
×	0	×	×	×	异步清零
↓	1	0	×	×	预置数(同步)
×	1	1	0	1	保持(包括C)
×	1	1	×	0	保持(但C=0)
↓	1	1	1	1	计数

(b) 功能表

### 2. 555 电路结构图

